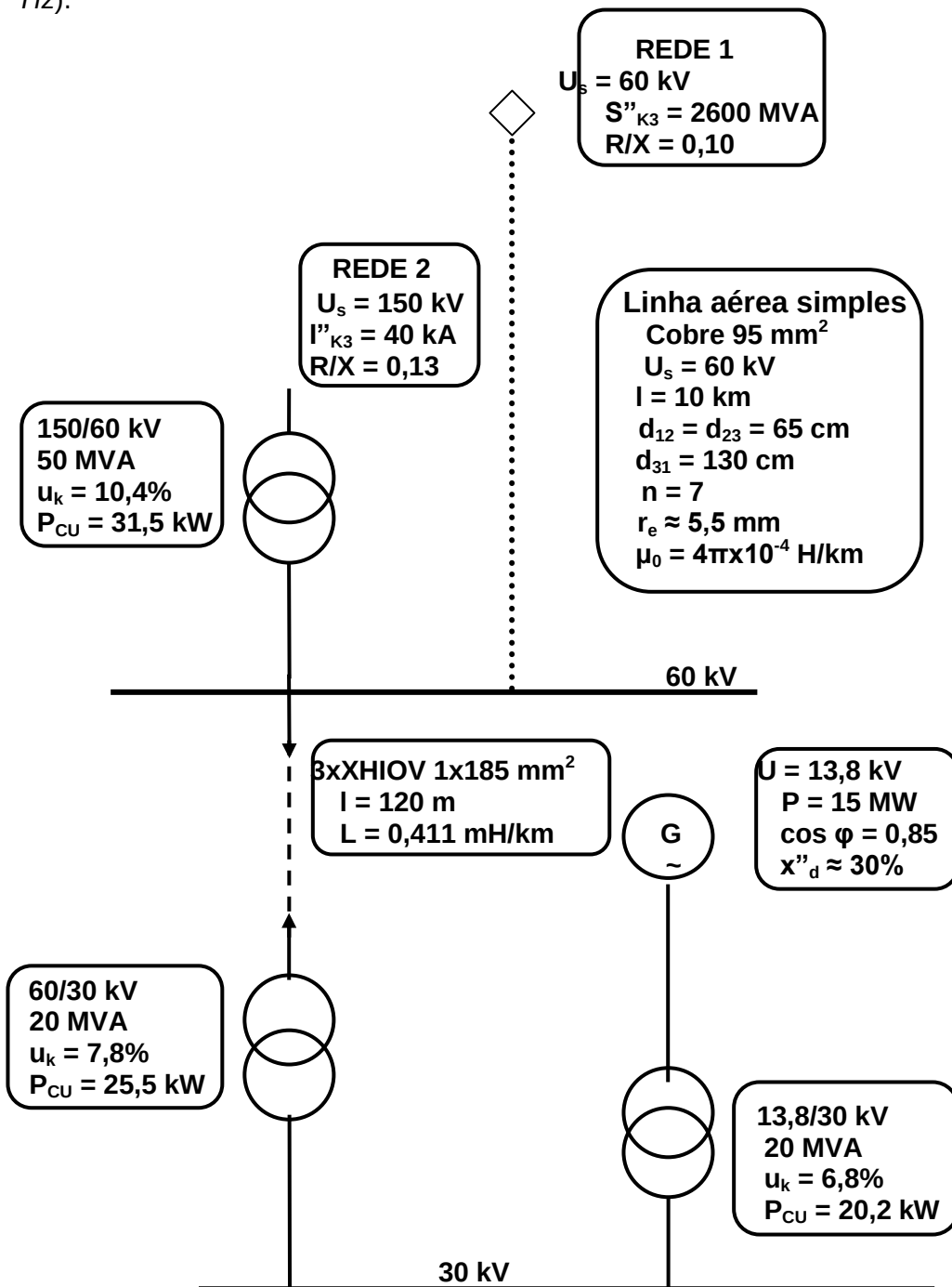


CONCEITOS DE SUBESTAÇÕES DE MUITO ALTA, ALTA E MÉDIA TENSÃO


Fascículo 5 – Cálculos e Dimensionamentos

DESAFIO – RESOLUÇÃO

Calcule o valor da **corrente de curto-circuito** no **barramento de 60 kV** ($f = 50$ Hz).



1) Diagrama equivalente de impedâncias

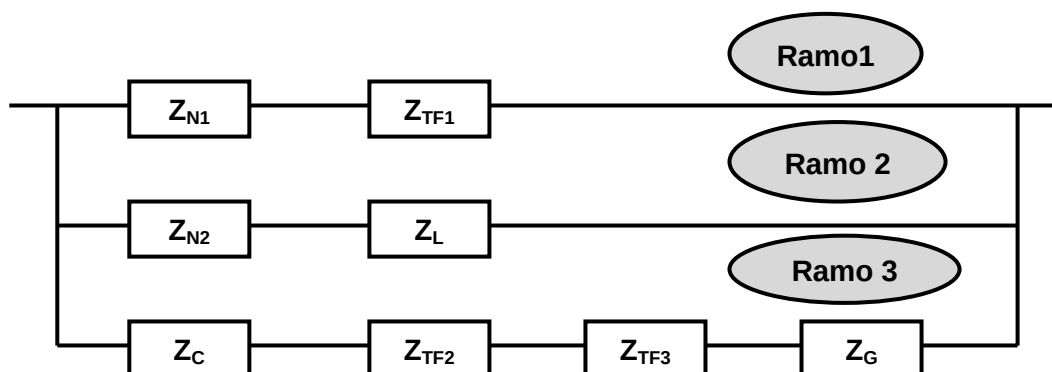

2) Cálculo das impedâncias equivalentes dos equipamentos

2.1) Rede 1

$$(1,1 \times 60 \times 10^3) / (\sqrt{3} \times 40 \times 10^3) = 0,952 \, \Omega$$

$$X_{N1}^2 = (Z_{N1}^2 - R_{N1}^2) = (Z_{N1}^2 - 0,13^2 \times X_{N1}^2)$$

$$X_{N1}^2 + 0,13^2 \times X_{N1}^2 = Z_{N1}^2$$

$$X_{N1}^2 (1 + 0,13^2) = Z_{N1}^2$$

$$X_{N1} = \sqrt{(Z_{N1}^2 / (1 + 0,13^2))} = \sqrt{(0,952^2 / (1 + 0,13^2))} = 0,944 \, \Omega$$

$$R_{N1} = 0,13 \times 0,944 = 0,123 \, \Omega$$

2.2) Rede 2

$$Z_{N2} = (1,1 \times (60 \times 10^3)^2) / (2600 \times 10^6) = 1,523 \, \Omega$$

$$X_{N2} = \sqrt{(Z_{N2}^2 / (1 + 0,13^2))} = \sqrt{(1,523^2 / (1 + 0,1^2))} = 1,515 \, \Omega$$

$$R_{N2} = 0,1 \times 1,515 = 0,087 \, 0,152 \, \Omega$$

2.3) TF1

- Corrente nominal primária: $I_{n1} = 50 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 60 \times 10^3) = 481 \, A$
- Corrente nominal secundária: $I_{n2} = 50 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 30 \times 10^3) = 962 \, A$

$$Z_{TF1} = (10,4 \times (60 \times 10^3)^2) / (100 \times 50 \times 10^6) = 7,488 \, \Omega$$

$$R_{TF1} = 31.500 / (3 \times 481^2) = 0,046 \, \Omega$$

$$X_{TF1} = \sqrt{(Z_{TF1}^2 - R_{TF1}^2)} = \sqrt{(7,488^2 - 0,046^2)} = 7,488 \, \Omega$$

2.4) Linha aérea

$$R_L = (1/56) \times (10.000/95) = 1,880 \, \Omega$$

$$X_L = 2 \times \pi \times 50 \times ((4 \times \pi \times 10^{-4}) / (2 \times \pi)) \times (\ln((818,9/5,5) + (1/(4 \times 7)))) = 0,317 \, \Omega/km$$

$$X_L = 0,317 \times 10 = 3,17 \, \Omega$$

$$d = \sqrt[3]{(650 \times 650 \times 1300)} = 818,9 \, mm$$

2.5) TF2

- Corrente nominal primária: $I_{n1} = 20 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 60 \times 10^3) = 192 \text{ A}$
- Corrente nominal secundária: $I_{n2} = 20 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 30 \times 10^3) = 385 \text{ A}$

$$Z_{TF2} = (7,8 \times (60 \times 10^3)^2) / (100 \times 20 \times 10^6) = 14,040 \Omega$$

$$R_{TF2} = 25.500 / (3 \times 192^2) = 0,231 \Omega$$

$$X_{TF2} = \sqrt{(Z_{TF1}^2 - R_{TF2}^2)} = \sqrt{(14,040^2 - 0,231^2)} = 14,038 \Omega$$

2.6) Cabo

$$R_C = 0,012 \times (60 \times 10^3 / 30 \times 10^3)^2 = 0,048 \Omega$$

$$X_C = 0,015 \times (60 \times 10^3 / 30 \times 10^3)^2 = 0,060 \Omega$$

2.7) TF3

- Corrente nominal primária: $I_{n1} = 20 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 13,8 \times 10^3) = 837 \text{ A}$
- Corrente nominal secundária: $I_{n2} = 50 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 30 \times 10^3) = 385 \text{ A}$

$$Z_{TF3} = (6,8 \times (60 \times 10^3)^2) / (100 \times 20 \times 10^6) = 12,240 \Omega$$

$$R_{TF3} = 0,045 \times (60 \times 10^3 / 30 \times 10^3)^2 = 0,180 \Omega$$

$$X_{TF3} = \sqrt{(Z_{TF3}^2 - R_{TF}^2)} = \sqrt{(12,24^2 - 0,18^2)} = 12,139 \Omega$$

2.8) Gerador

$$S_G = 15 / 0,85 = 17,6 \text{ MVA}$$

$$X_G \approx Z_G = (30 \times (13,8 \times 10^3)^2) / (100 \times 17,6 \times 10^6) = 3,246 \Omega$$

- Ponto B:

$$X_G = 3,246 \times (30 \times 10^3 / 13,8 \times 10^3)^2 = 15,340 \Omega$$

3) Cálculo das impedâncias equivalentes no ponto de defeito

Sendo:

Z_1 : impedância equivalente do Ramo 1

$$Z_1 = Z_{N1} + Z_{TF1} = (0,087 + j0,944) + (0,046 + j1,872) = (0,169 + j2,816)$$

$$|Z_1| = \sqrt{(0,169^2 + 2,816^2)} = 2,821 \Omega$$

Z_2 : impedância equivalente do Ramo 2

$$Z_2 = Z_{N2} + Z_L = (0,123 + j1,515) + (1,880 + j3,17) = (2,003 + j4,685)$$

$$|Z_2| = \sqrt{(2,003^2 + 4,685^2)} = 5,095 \Omega$$

Z_3 : impedância equivalente do Ramo 3

$$Z_3 = Z_C + Z_{TF2} + Z_{TF3} + Z_G = (0,048 + j0,060) + (0,231 + j14,308) + (0,180 + j12,139) + j61,363 = (0,048 + 0,231 + 0,180) + j(0,060 + 14,038 + 12,139 + 61,363) = 0,459 + j87,600$$

$$|Z_3| = \sqrt{(0,459^2 + 87,600^2)} = 87,601 \Omega$$

A impedância equivalente no ponto de defeito é:

$$Z_d = Z_1 // Z_2 // Z_3 \approx (Z_1 \times Z_2 \times Z_3) / (Z_2 \times Z_3 + Z_1 \times Z_3 + Z_1 \times Z_2) - \text{simplificação}$$

$$|Z_d| = (2,821 \times 5,095 \times 87,601) / (5,095 \times 87,601 + 2,821 \times 87,601 + 2,821 \times 5,095)$$

$$|Z_d| = 1,779 \, \Omega$$

4) Cálculo da corrente de curto-circuito

$$I''_{k3} = 1,1 \times U_n / (\sqrt{3} \times Z_d) = 1,1 \times 60 \times 10^3 / (\sqrt{3} \times 1,779)$$

$$I''_{k3} \approx 21,4 \, \text{kA}$$